
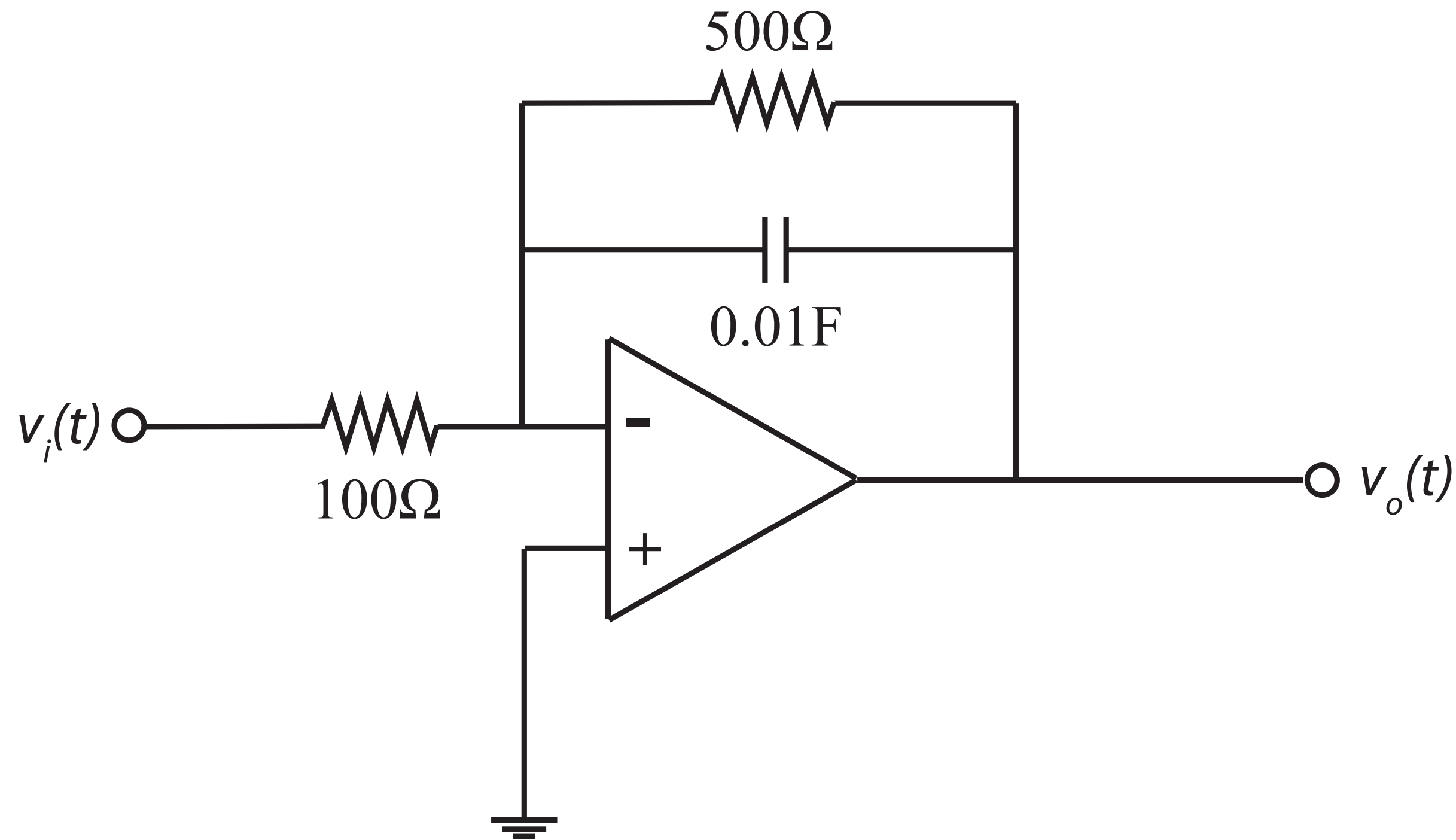


First Order OPAMP Circuits

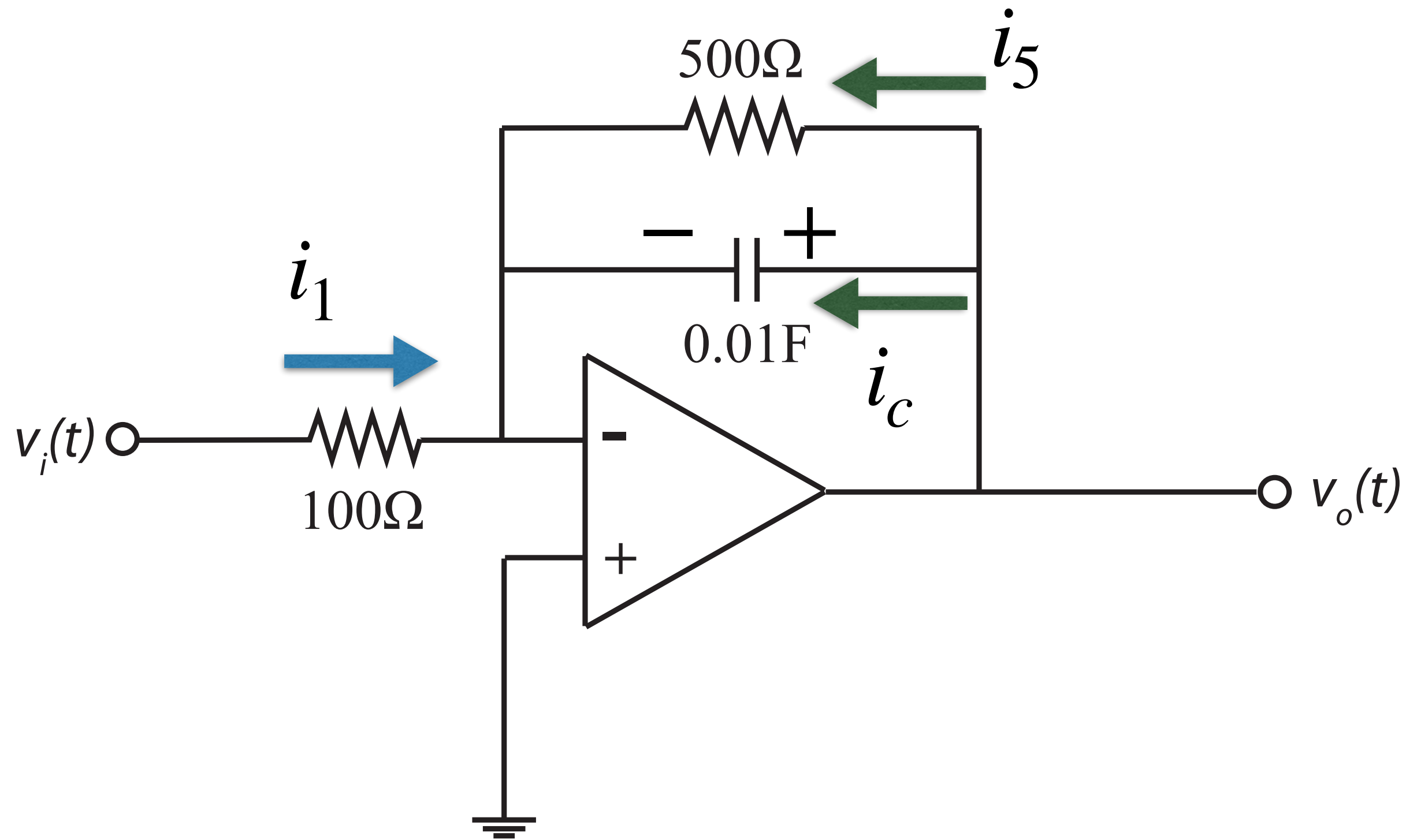- Let $v_i(t) = 10 u(t)$ V, then determine $v_o(t)$



- Let $v_i(t) = 10 u(t)$ V, then determine $v_o(t)$



$$V_o = V_c$$


$$i_1 + i_5 + i_c = 0$$

$$\frac{v_i}{R_i} + \frac{v_c}{R_o} + C \frac{dv_c}{dt} = 0$$

$$\frac{dv_c}{dt} + \frac{1}{R_o C} v_c = \frac{-v_i}{C R_i}$$

$$\tau = R_o C = 5s$$

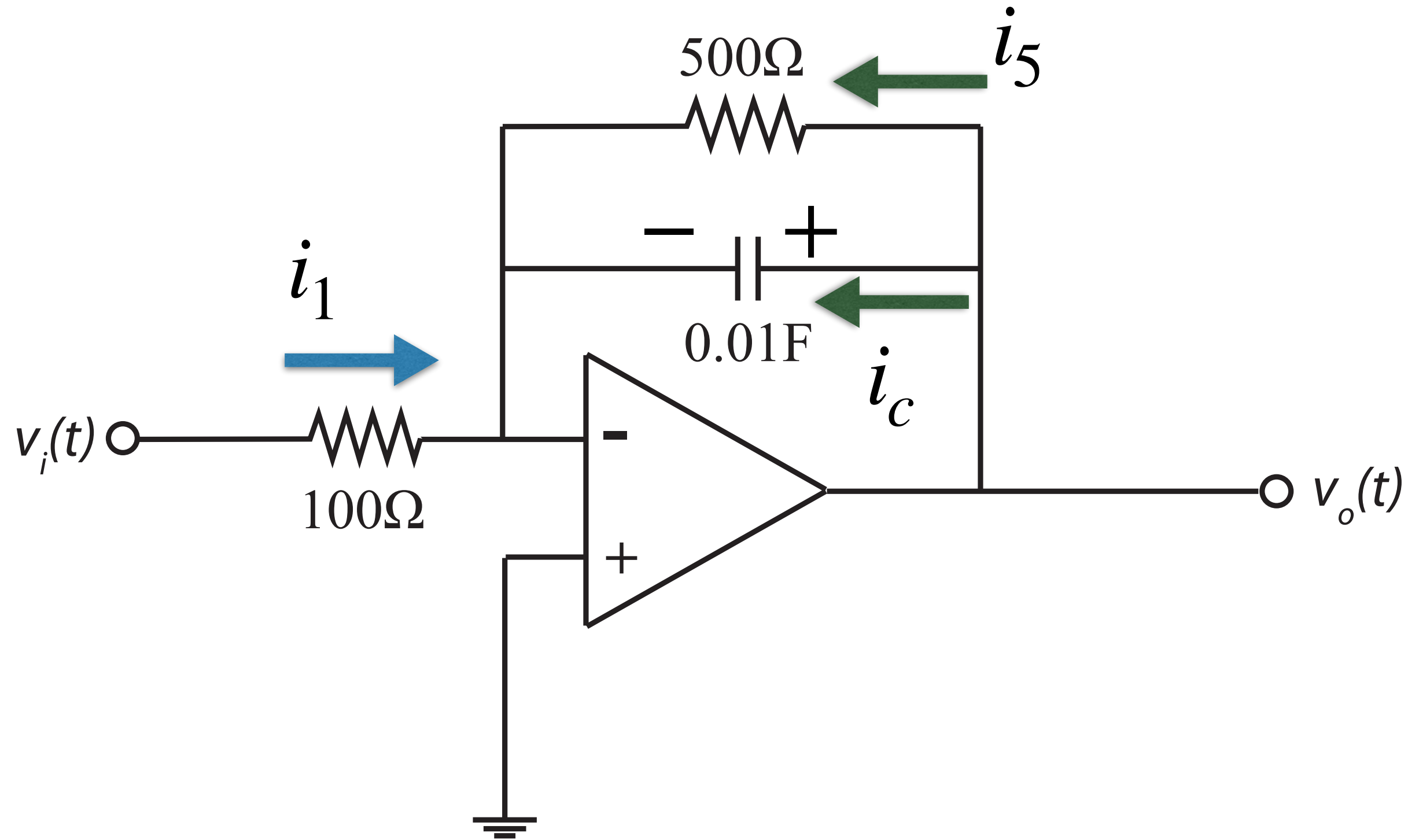- Let $v_i(t) = 10 u(t)$ V, then determine $v_o(t)$



$$V_o(t) = V_{\infty} (1 - e^{-t/\tau}) = 50 (e^{-t/5} - 1)$$

$$V_o = V_c$$

$$i_1 + i_5 + i_c = 0$$


$$\frac{v_i}{R_i} + \frac{v_c}{R_o} + C \frac{dv_c}{dt} = 0$$

$$\frac{dv_c}{dt} + \frac{1}{R_o C} v_c = \frac{-v_i}{C R_i}$$


$$\tau = R_o C = 5s$$

$$V_{\infty} = 10 \frac{-500}{100} V = -50V$$

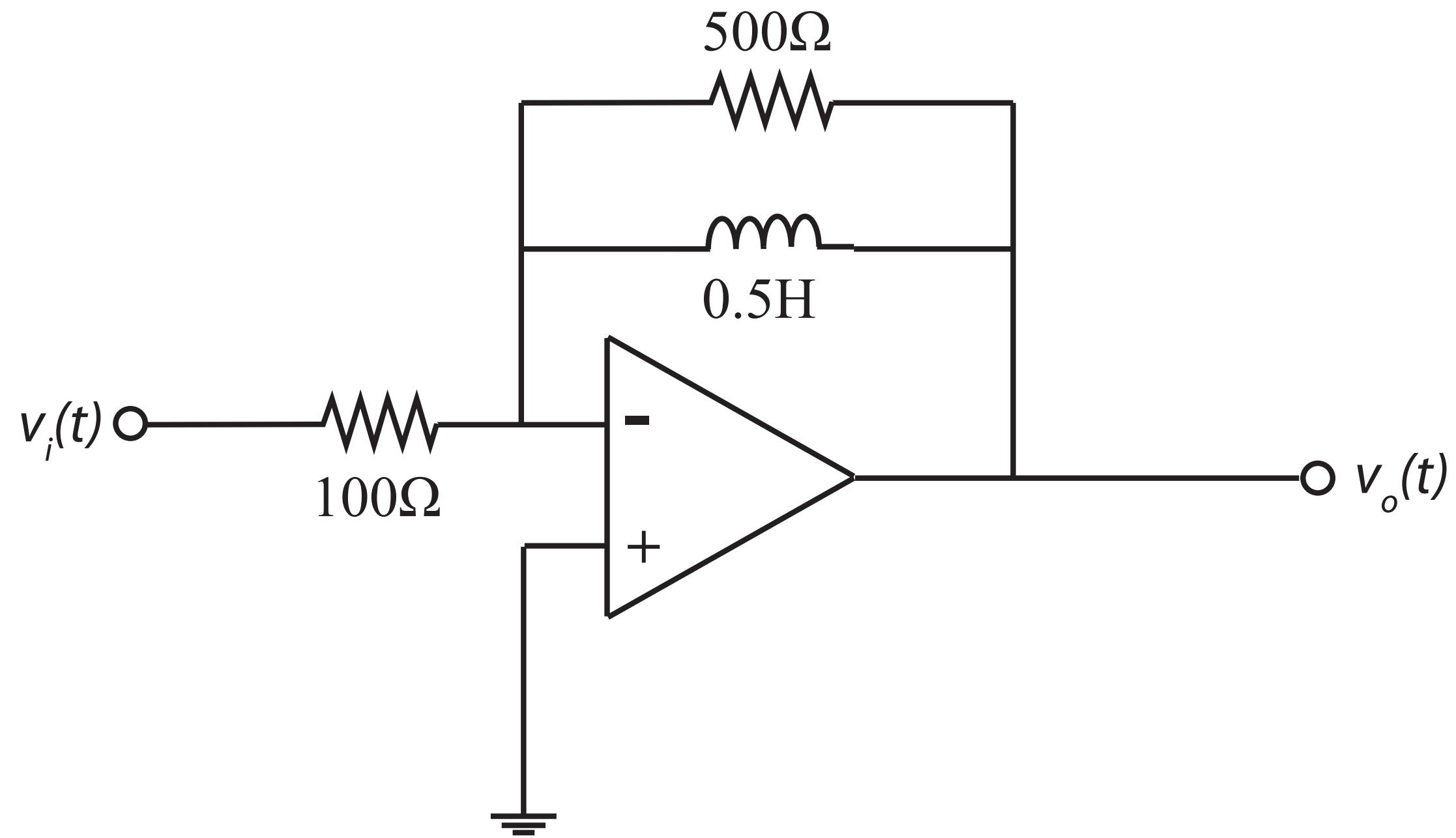- Let $v_i(t) = 10 u(t)$ V, then determine $v_o(t)$



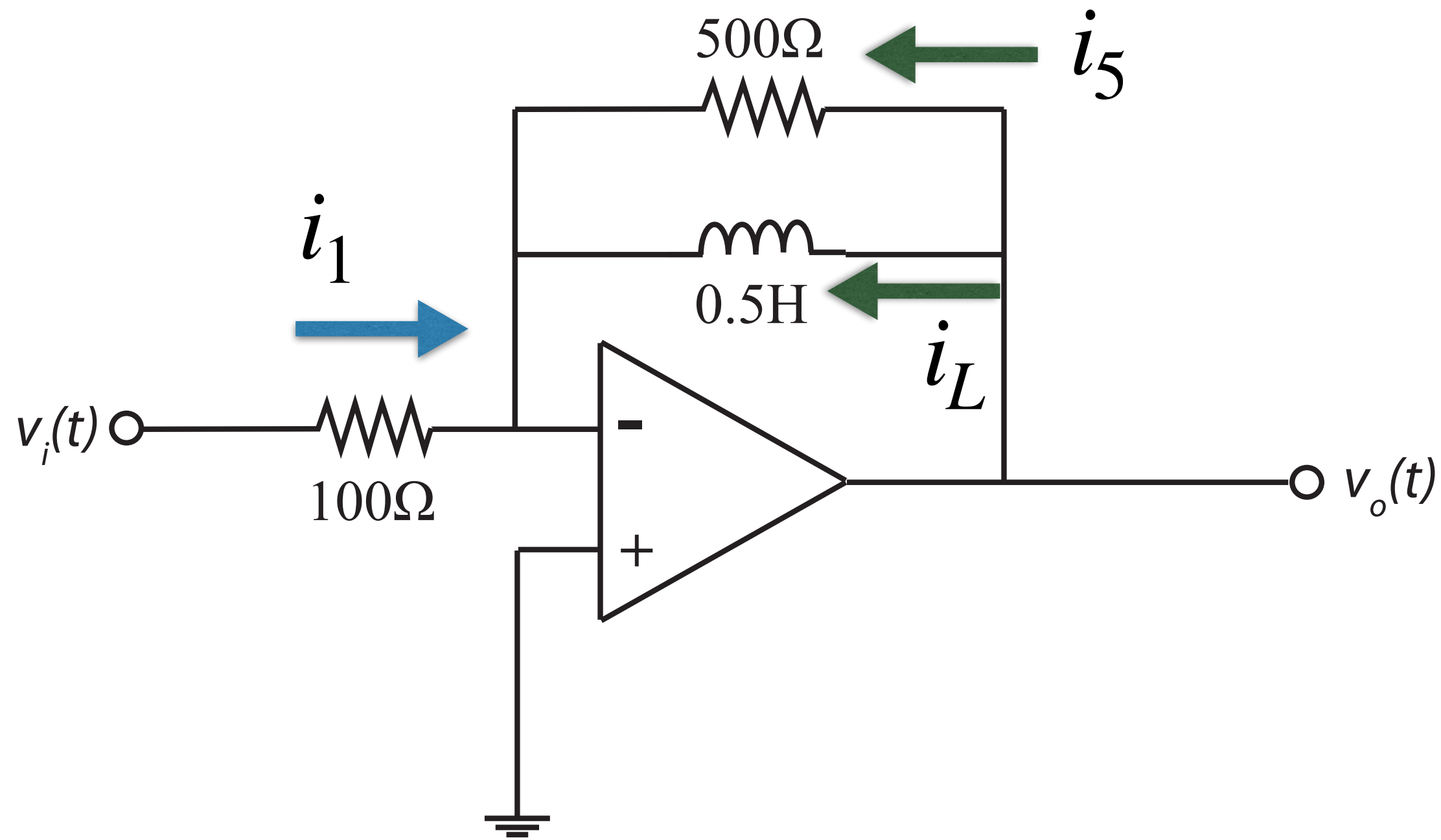- Let $v_i(t) = 10 u(t)$ V, then determine $v_o(t)$



$$V_o = V_L$$


$$i_1 + i_5 + i_L = 0$$

$$\frac{v_i}{R_i} + \frac{v_L}{R_o} + i_L = 0$$

$$\frac{di_L}{dt} + \frac{R_o}{L} i_L = \frac{-v_i \cdot R_o}{R_i \cdot L}$$

$$\tau = \frac{L}{R_o} = \frac{0.5}{500} s = 0.001 s$$

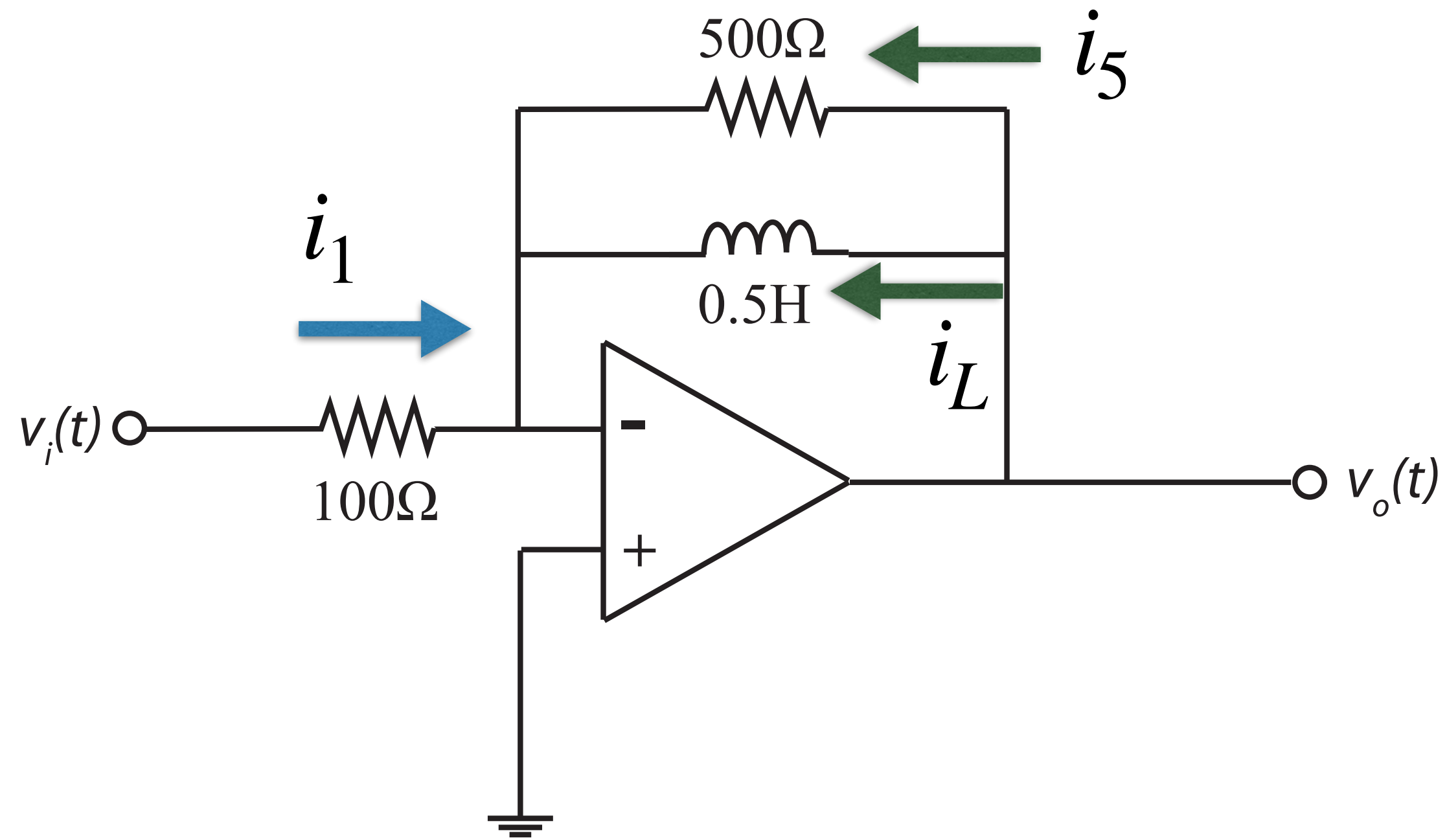- Let $v_i(t) = 10 u(t)$ V, then determine $v_o(t)$




$$V_o = V_L$$

$$\frac{di_L}{dt} + \frac{R_o}{L} i_L = \frac{-v_i \cdot R_o}{R_i \cdot L}$$

$$\tau = \frac{L}{R_o} = \frac{0.5}{500} s = 0.001 s$$

$$I_\infty = \frac{-10}{100} A = -0.1 A$$

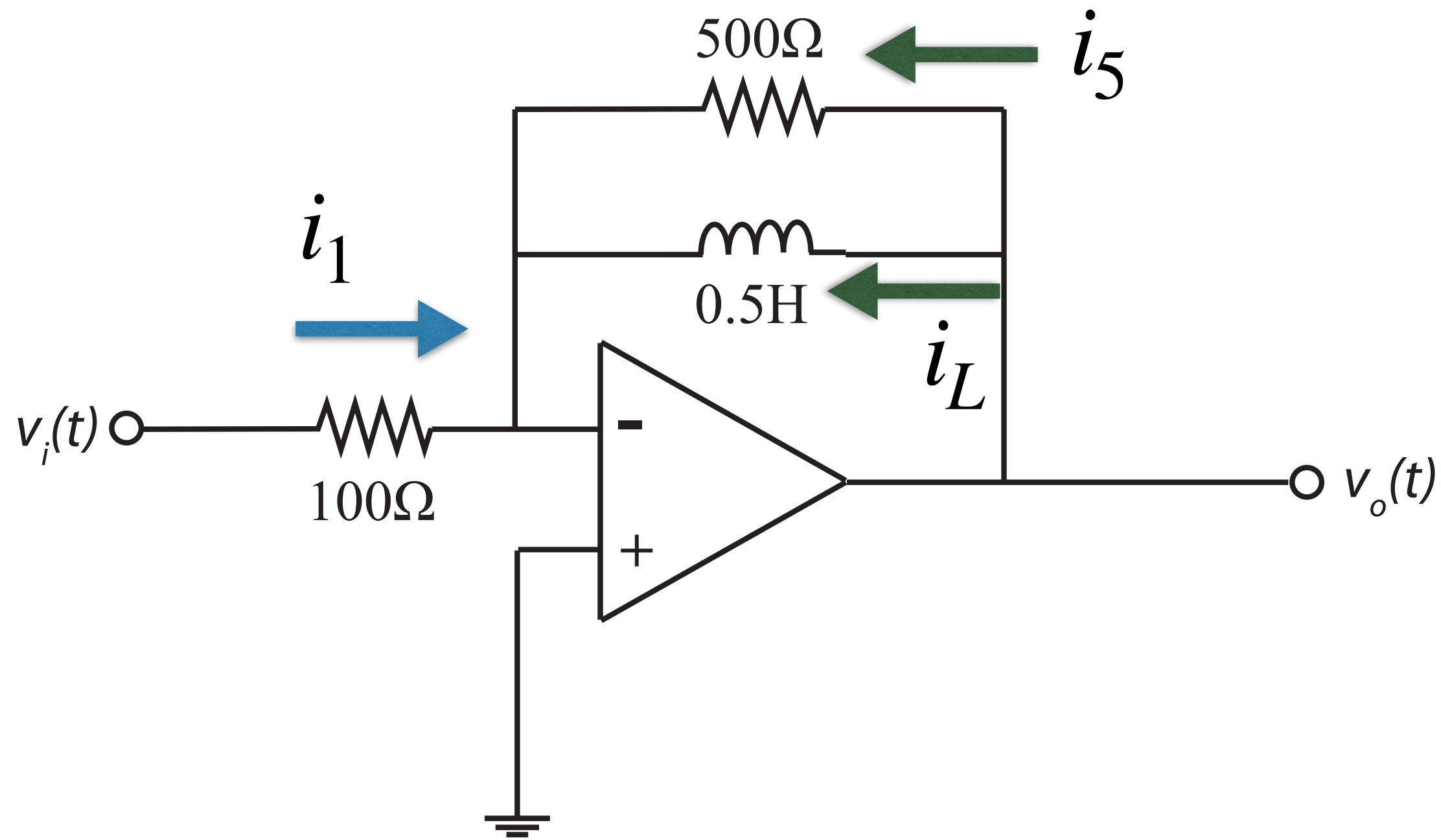- Let $v_i(t) = 10 u(t)$ V, then determine $v_o(t)$



$$V_o = V_L$$


$$\frac{di_L}{dt} + \frac{R_o}{L} i_L = \frac{-v_i \cdot R_o}{R_i \cdot L}$$

$$\tau = \frac{L}{R_o} = \frac{0.5}{500} s = 0.001 s$$

$$I_\infty = \frac{-10}{100} A = -0.1 A$$

$$I_L(t) = I_\infty (1 - e^{-t/\tau}) = 0.1 (e^{-1000 \cdot t} - 1)$$

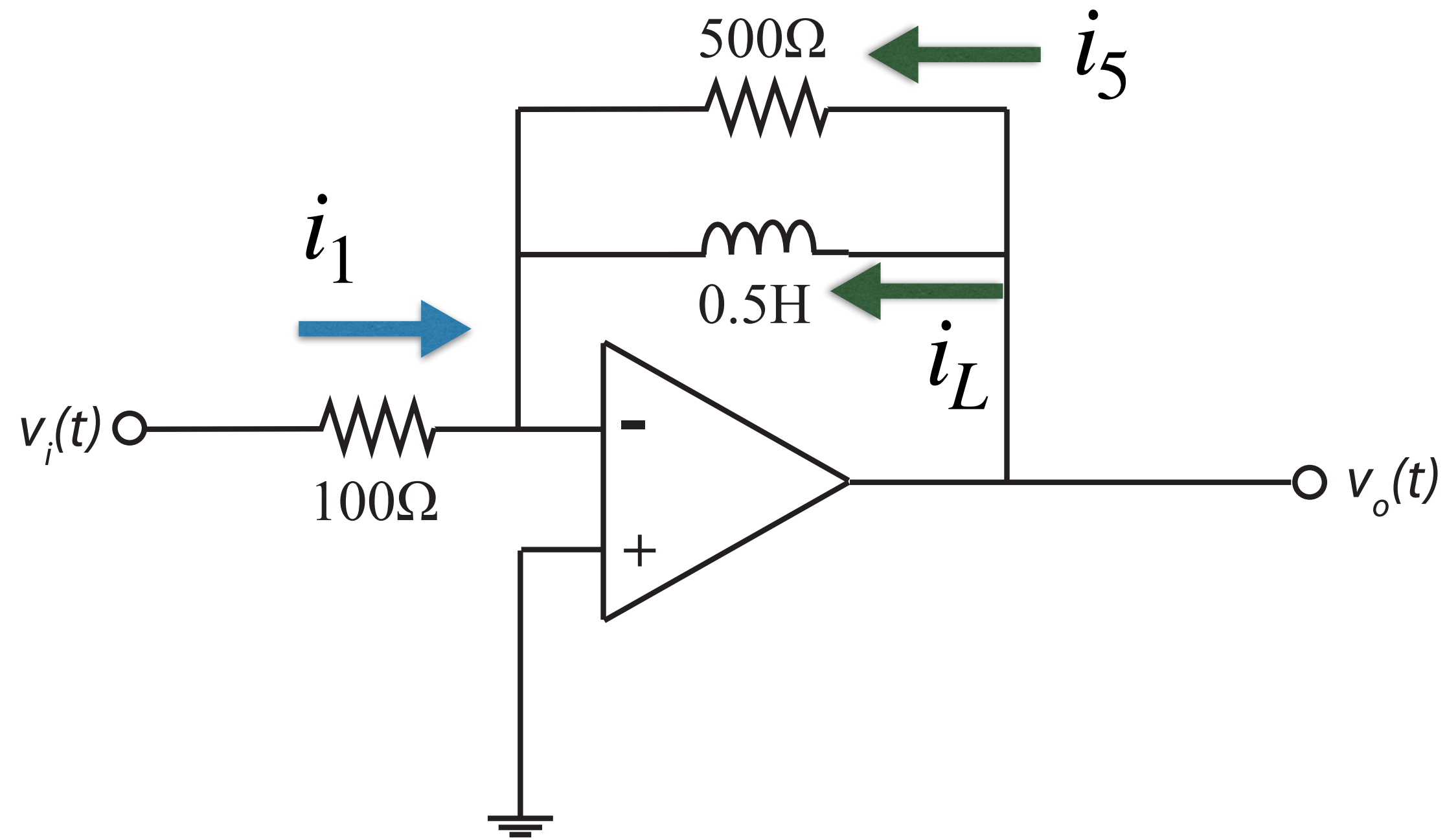
- Let $v_i(t) = 10 u(t)$ V, then determine $v_o(t)$



$$V_o = V_L$$

$$I_L(t) = I_\infty (1 - e^{-t/\tau}) = 0.1 (e^{-1000 \cdot t} - 1)$$

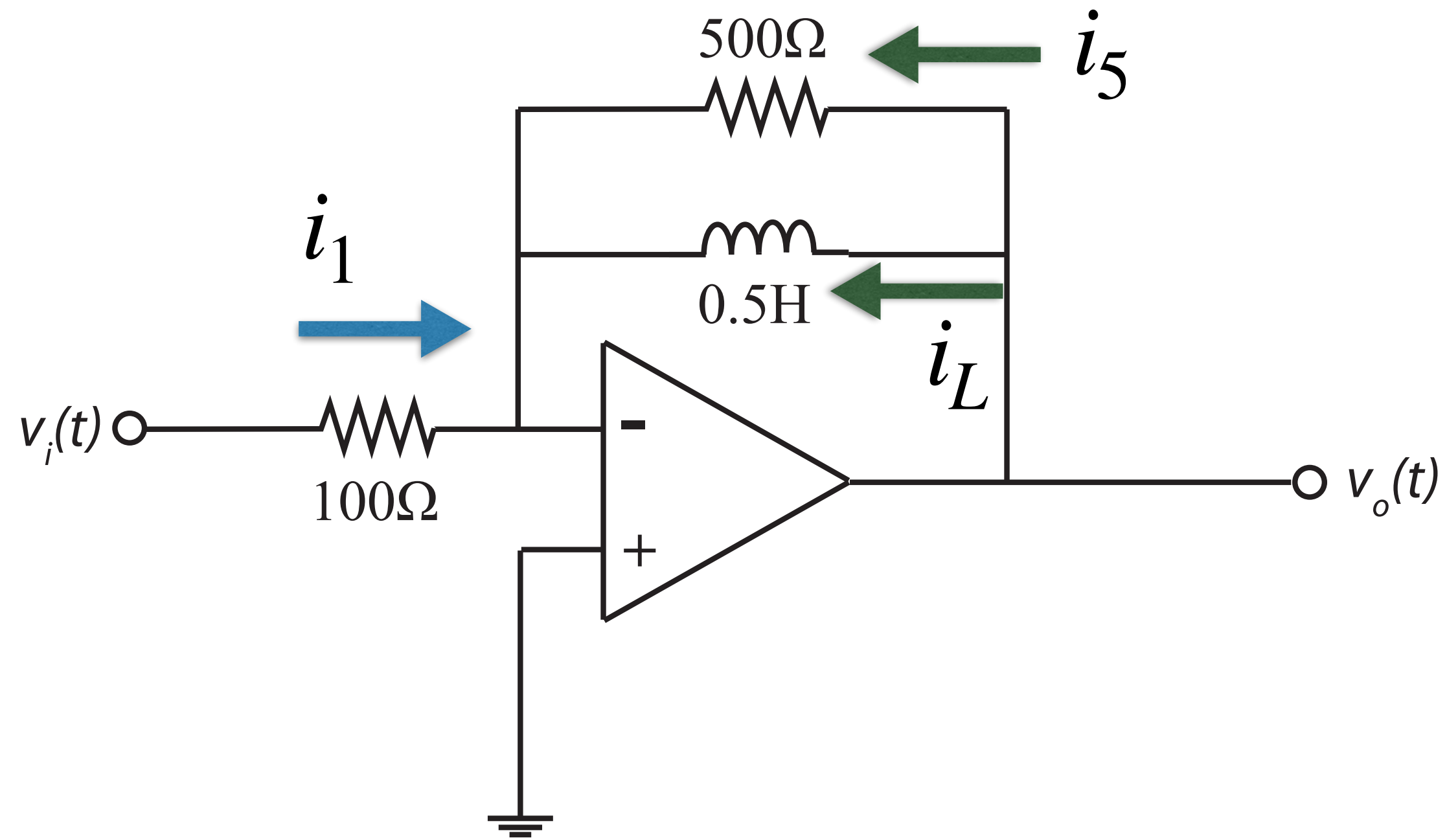- Let $v_i(t) = 10 u(t)$ V, then determine $v_o(t)$



$$V_o = V_L$$

$$I_L(t) = I_\infty (1 - e^{-t/\tau}) = 0.1 (e^{-1000 \cdot t} - 1)$$

$$V_o(t) = V_L(t) = L \frac{d}{dt} I_L(t)$$

$$V_o(t) = -50e^{-1000 \cdot t} \text{ V}$$